

Chapitre E5


ASSOCIATION D'ELEMENTS ELECTRIQUES

Il existe deux types de circuit :

- le circuit **en série**
- le circuit **en dérivation**

I – Le circuit en série

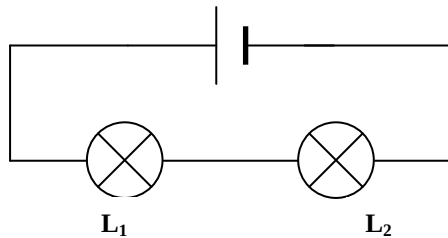Un circuit **en série** est constitué **d'une seule boucle**.



II – Le circuit en dérivation

Un circuit **en dérivation** est constitué de **plusieurs boucles**.

