


Chapitre E6

COURT-CIRCUIT ET SECURITE

Un court-circuit est souvent à l'origine d'un incendie. De quoi s'agit-il ?

I – Le court-circuit

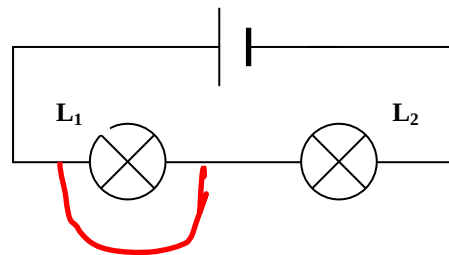Un dipôle est court-circuité, si ses deux bornes sont reliées par un bon conducteur (ex : un fil de connexion).



la lampe L_1 est court-circuitée

II – Sécurité

voir document p 130 « Sécurité avant tout ! »



**le court-circuit d'un
générateur est dangereux**