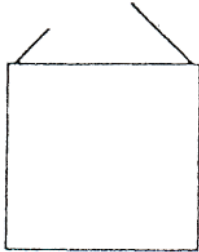


EXERCICES


Chapitre E1 : Allumer une lampe

Exercice 1 : reconnaître les bornes des piles et des lampes

a – Mettre les signes + et – aux bornes de chacune des piles



b – Mettre les lettres P (plot) et C (culot) aux bornes de chaque lampe.
(attention, une lampe peut avoir 2 plots et aucun culot)

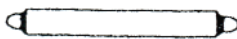

Exercice 2 : allumer une lampe

Sur chacun des schémas ci-dessous, ajouter s'il y a lieu, les fils nécessaires à l'allumage des lampes.

