


Fiche méthode n° 10

Le matériel électrique

Un peu de vocabulaire :

- les éléments électriques utilisés au laboratoire possèdent **deux bornes** :
ce sont des
- : dipôle qui fournit le courant électrique.
Ex :
- : dipôle qui fonctionne grâce au courant qu'il reçoit.
Ex :

Nom	pile	générateur	lampe	moteur	fil de connexion
Photo					
Symbole					

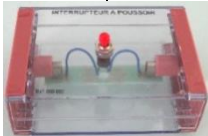Nom	diode	DEL	résistance	interrupteur fermé	interrupteur ouvert
Photo					
Symbole					