

Fiche méthode n° 11

Schématiser un circuit électrique

Un circuit électrique se trace **à l'encre** et **à la règle**.

a – Tracer au crayon un rectangle qui représente une boucle.

b – Placer les symboles des dipôles sur le rectangle :

- respecter bien les branchements
- essayer de répartir les dipôles de façon équilibrée



jamais de dipôle dans un angle

c – Repasser en traits forts les lignes qui représentent les fils de connexion.