



Fiche méthode N° 4

schématiser un circuit électrique

Voir livre p 186

Un circuit électrique se fait **à l'encre** et **à la règle**.



jamais de dipôle dans un angle

Sciences physiques – 5^{ème} – M.PETITJEAN
Collège St André – Année scolaire 2010/2011